

Mercoledì 14 aprile 2021

ore 11

aggiornate

Lunedì 6 marzo 2023 ore 9

①

# • BOOLEAN LOGIC

ch. 16 LEO

Electronic Logic for Experiments

Prendiamo un segnale analogico da un rivelatore  
lo trasformiamo in uno logico


→ discriminatore

→ ADC

e poi facciamo analisi semplici tipo conteggi,  
ma sotto certe condizioni ad es se in coincidenza  
con un altro segnale (AND gate)

→ questo è un primo esempio di logica Booleana.

 segnale analogico  
ad esempio fotomoltiplicatore



I (mA)

segnale logico  
ad esempio NIM "fast"




0 logico

-18

→ -0.8V  
a 50Ω

1 logico

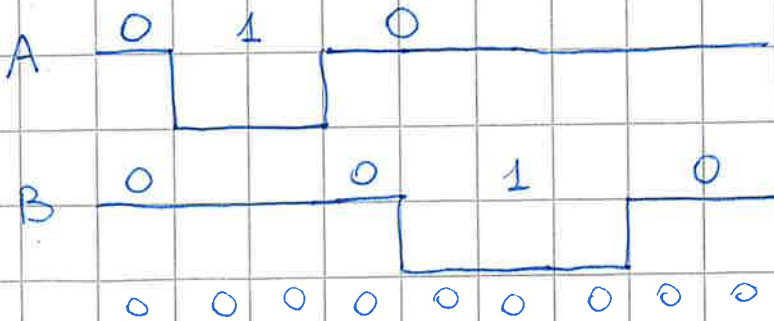

Questi due non sono  
mai in coincidenza:  
mai nello stesso stato logico  
allo stesso intervallo di tempo

# Basic Logic Gates: Symbols

In laboratorio useremo moduli (al cui interno i circuiti) <sup>che</sup> eseguono elettronicamente l'equivalente delle operazioni Booleane su <sup>uno</sup> DUE segnali in ingresso (INPUT SIGNALS) A, B producendo in uscita (OUTPUT of the GATE) il segnale C.

**GATE**

**INPUT**

**SIMBOLO**

**OUTPUT**

TABELLA DI VERITA'


NOT



A	C
1	0
0	1


(è la più semplice operazione; matematicamente si indica con una "barra" sopra  $\bar{A}$ )

AND

 


A	B	C = AB
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

OR  
(INCLUSIVE)

 


A	B	C = A+B
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

XOR  
(EXCLUSIVE)

 


A	B	C = A ⊕ B
1	1	0
1	0	1
0	1	1
0	0	0

NAND

 

A	B	C = $\overline{AB}$
1	1	0
1	0	1
0	1	1
0	0	1

NOR

 

A	B	C = $\overline{A+B}$
1	1	0
1	0	0
0	1	0
0	0	1

Matematicamente AND è simile a una moltiplicazione o (si scrive  $A \cdot B$ )  
 OR è simile a una somma (" "  $A+B$ )


Nell'esempio di fine pag. ① della coincidenza temporale, i segnali non erano mai in coincidenza. AND era sempre 0.

Ma se in sovrapposizione dovessi decidere il tempo minimo per poter vedere la coincidenza.

Nel modulo di coincidenza la sovrapposizione di due segnali con stato 1 è di almeno 5 ms

Potrei ad esempio negare il segnale A e allora dopo 20 ms  $\bar{A}$  e B sarebbero in coincidenza per 15 ms.

 Negare A corrisponde fare quello che si chiama una anticoincidenza o inhibit gate



- Esempi di leggi di identità Booleana con "OR"


$$A + 0 = A$$

$$A + 1 = 1$$

$$A + A = A$$

$$A + \bar{A} = 1$$

 quindi per avere sempre lo stato logico 1



- Esempi d'identità booleana con "AND"

A 0 = 0

A 1 = A

A A = A

A A̅ = 0

- Per le operazioni AND e OR valgono le LEGGI:

ASSOCIATIVA (A+B)+C = A+(B+C)



(A B) C = A (B C) \*

COMMUTATIVA A + B = B + A

A B = B A

DISTRIBUTIVA A (B+C) = AB + AC

ESEMPIO \*

  

OSSERVAZIONE: nel trasferire questa logica Booleana nell'elettronica "pratica" le tre operazioni base AND, OR, NOT sono sufficienti, ma non tutte e tre necessarie, ad esempio per costruire tutte le altre operazioni logiche.

Bastano { NOT e AND } NOT e OR

# LEGGI di De Morgan:

1)  $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$


2)  $\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$

generalizzabili a n variabili


$$\overline{ABC\dots} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C} + \dots$$

$$\overline{A+B+C+\dots} = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot \dots$$

 uso la 1) per "costruire" un "OR" solo con "AND" e "NOT"



 oppure uso la 2) per costruire "AND" solo con "OR" e "NOT"



nel caso (a) ho costruito un "OR" con una coincidenza con NOT  
 " " (b) " " " una coincidenza con "OR" e NOT


Ci "prendo gusto" e voglio ora costruire un "OR esclusivo" usando "OR" "AND" e "NOT" (me basterebbe due come visto sopra)

algebricamente l'OR esclusivo si può scrivere come  
 $C = (A+B)(\overline{A \cdot B})$  cioè  $A \cup B$  ma non  $(A \cap B)$

verifichiamo


A	B	A+B	$\overline{A \cdot B}$	C
1	1	1	0	0
1	0	1	1	1
0	1	1	1	1
0	0	0	1	0

Costituendo

 


Altra possibilità costruttiva, sempre usando  $C = (A+B)(\overline{AB})$   
per DeMorgan  
 $= (\overline{A} + \overline{B})$
 
$$C = (A+B)(\overline{A} + \overline{B})$$



Ancora un'altra possibilità: nell'OR esclusivo: osservo che solo  $A \neq B$  è accettato, quindi (A e non B) o (B e non A)

$$C = A\overline{B} + B\overline{A}$$

 

Ce ne sarebbe anche una quarta usando di nuovo DeMorgan...

Mercoledì 14 aprile 2021 ore 12

LOGIC part 2

ch. 16 LEO

Prime applicazioni - "Basic Electronic Logic for Experiments"

FAN-OUT & FAN-IN (esistono sia lineari sia logici)  
CAEN N625 CAEN N454

Fan-out circuito attivo che permette la distribuzione di un segnale "dividendo" l'ingresso (input) in uno o più segnali identici (stessa ampiezza e forma) in uscite (output)  
→ in genere piccoli ritardi  
→ da non confondersi con splitter passivi (e attivi)

Fan-in accetta più input e fornisce in uscita la loro somma algebrica  
→ possono essere bipolari (entrambe le polarità) o unipolari.

Quelli lineari accettano segnali sia analogici sia logici,  
Quelli logici solo logici (in questo caso fan-in fa OR)

RITARDI (Delay Boxes) Es. CAEN N146 6 ÷ 85.5ms  
\* \*

I segnali si sviluppano temporalmente. Inoltre trasmissione, elaborazione, ecc. introducono ritardi che posso

"sistemare" con cavetti di lunghezza opportuna




\* Delay Boxes NM 0-64ms (passive con cavetti).

# COINCIDENCE UNIT (in lab LECROY 465)

Sono moduli elettronici che determinano se due o più segnali logici sono coincidenti temporalmente e generano in uscita un segnale logico se "vero" e un non segnale se "falso".

Ci sono varie maniere elettroniche di implementare le coincidenze (somma + discriminatore ad as). Quello che interessa è che se c'è un tempo minimo di overlap (resolving time of the coincidence) che dipende dalle larghezze dei segnali si realizza la coincidenza.

   Realizza quindi quanto visto nel logic gate AND



○ input/output LEMO

In questo esempio A funge da GATE per poter abilitare la coincidenza C  
B da il TIMING (tempo) per che arriva dopo A.  
o VICEVERSA se A arriva dopo B

Inoltre questo modulo ha altre due sezioni uguali sotto.



## MAJORITY LOGIC UNIT

Moduli che realizzano versioni sofisticate e flessibili delle porte logiche viste.

Accettano 1-4 input (o anche di più) e fanno di tutto in output.

## FLIP-FLOP (onomatopico del rumore del relè)

Circuiti sequenziali semplici usati ad esempio come dispositivi di memoria elementare.

Ad esempio nei cronometri quando premo START si memorizza quello stato e si disattiva la possibilità di ripartire ripremendo START accidentalmente (idem per lo STOP).

FLIP-FLOP SR Set-Reset



Circuito a due ingressi S-R e due uscite Q  $\bar{Q}$

Il SET=1 manda Q a 1 (e  $\bar{Q}=0$ ) e Q rimane sempre 1 fintanto che non arriva RESET. Q rimane allora 0 fintanto che non arriva un SET.

Quando S e R sono entrambi 0, Q mantiene il valore precedente (memoria), stato neutro del flip-flop.

Non è permessa la combinazione S=1 e R=1

# Tabella di verità del flip-flop S-R


(4)

S	R	Q	$\bar{Q}$	Descrizione
0	0	$Q_{prev}$	$\bar{Q}_{prev}$	Nessuna commutazione (No Change, valore precedente)*
1	0	1	0	SET
0	1	0	1	RESET
1	1	/	/	Combinazione proibita

\* memorizza il segnale iniziale, 1-bit memory o LATCH  
 Combinazione più in parallelo, posso costruire il mondo digitale!

Come posso costruire un flip-flop S-R?

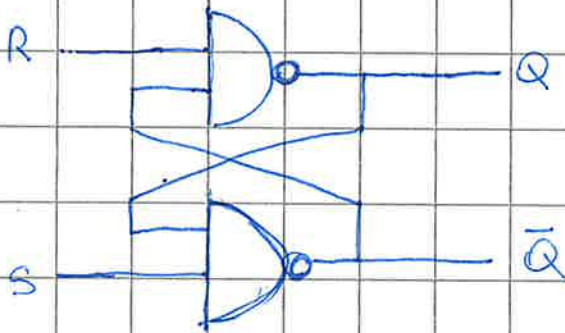Provo così (SR latch circuit con NAND gates)




Se parto con  $R=0$  e  $S=0$   
 mi produce la combinazione  
 proibita  $Q=1$  e  $\bar{Q}=1$

Pero' quando  $S \ 0 \rightarrow 1$   
 $Q = 1$  e  $\bar{Q} = 0$  da

Se poi parto  $R \ 0 \rightarrow 1$   
 $Q = 1$   $\bar{Q} = 0$  come prima, non cambia

Se infine  $S \ 1 \rightarrow 0$   
 $Q = 0$   $\bar{Q} = 1$   
 $Q$  e  $\bar{Q}$  si invertono

Basta negare S e R e ci sono!

 

NOTA:  
Si potessero usare  
anche NOR

Rimane da sistemare lo stato non permesso:

FLIP-FLOP D (Delay o Data)

GATED D LATCH



E/C

E = Enable

C = clock

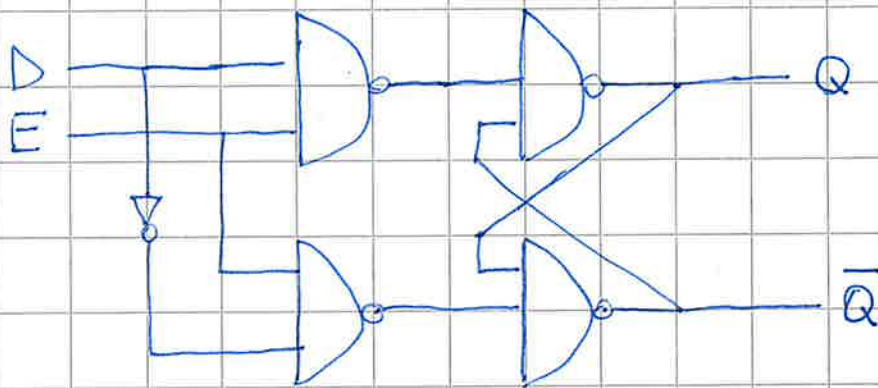


tabella di verità

E/c	D	Q	Q̄	Commento
0	X	Q <sub>prec</sub>	Q̄ <sub>prec</sub>	Nessuna variazione
1	0	0	1	Reset
1	1	1	0	Set

Se E = 1 Q = D


Se E → 0 si ricorda lo stato precedente

Al posto di E ci può essere un clock (es. quello del computer) che apre e chiude E sul fronte di salita. → input di sincronizzazione.

Usato per memorie veloci e registri a scorrimento (shift register)

• Inhibit o Busy 16.3

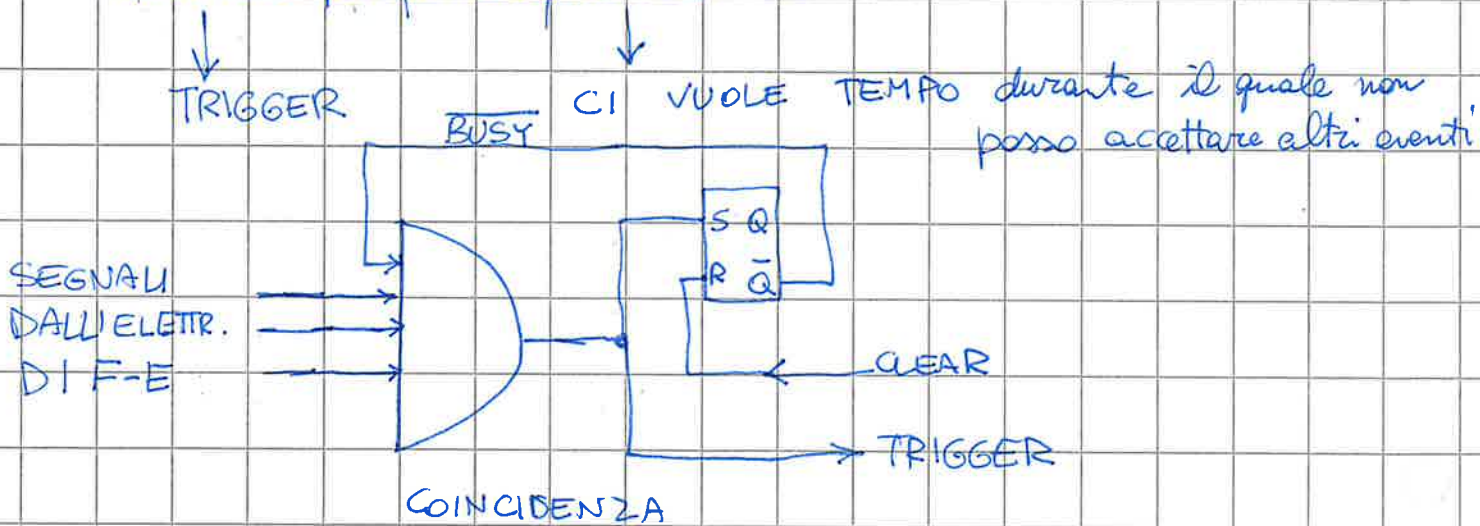Tomando all'acquisizione e controllo dati: ho un evento che da segnali, li voglio combinare per decidere se vanno bene per poi acquisire.



- Arrive un segnale che è tenuto aperto dal gate AND delle coincidenze con  $\overline{BUSY}$  (non sono BUSY).
- Subito dopo il segnale 1) resetta un flip-flop →  $Q = 1$   
 $Q = 0$  quindi ogni altro evento è bloccato dal gate AND.
- 2) Parte il trigger e fintanto che il processamento dei dati non finisce non può arrivare il CLEAR
- Quando finisce, arriva il CLEAR che resetta